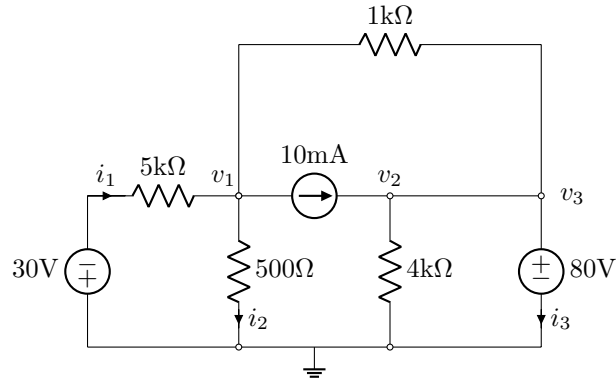


0.1 Problem 1

- a) Use the node-voltage method to find i_1 , i_2 and i_3 .
 b) Find if the power dissipated in the circuit equals the power developed.



a)

$$v_3 = 80V$$

At v_1 :

$$\begin{aligned} -10 \times 10^{-3} &= \frac{v_1 - (-30)}{5000} + \frac{v_1 - 0}{500} + \frac{v_1 - 80}{1000} \\ &\rightarrow v_1 = 20V \\ \therefore i_1 &= \frac{v_1 - (-30)}{5000} = \frac{20 - (-30)}{5000} = 0.01A \end{aligned}$$

At v_2 :

$$\begin{aligned} 10 \times 10^{-3} &= \frac{v_2 - 0}{4000} \\ &\rightarrow v_2 = 40V \\ \therefore i_2 &= \frac{v_2 - 0}{4000} = \frac{40}{4000} = 0.01A \end{aligned}$$